

有限状态机

为什么要设计有限状态机

应用的需要，复杂系统的需要

如果我们能设计这样一个电路

1

能记住自己目前所处的状态

2

状态的变化只可能在同一时钟的跳变沿时刻发生，而不可能发生在任意时刻

3

在时钟跳变沿时刻，如输入条件满足则进入下一状态，并记住自己目前所处的状态。否则仍保留原来的状态。

4

在进入不同的状态时刻，对系统的开关阵列做开启或关闭操作。

什么是状态机？

有限状态机(简称状态机)相当于一个控制器，它将一项功能的完成分解为若干步，每一步对应于二进制的的一个状态，通过预先设计的顺序在各状态之间进行转换，状态转换的过程就是实现逻辑功能的过程。

有限状态机三要素

FSM: Finite State Machine

1

状态（当前状态，下一个状态）

2

输入信号（事件）

3

输出控制信号（相应操作）

什么是有限状态机

有限状态机是由寄存器组和组合逻辑构成的硬件时序电路

解释说明

1

其状态（即由寄存器组**1**和**0**的组合状态所构成的有限个状态）只能在同一时钟跳变沿的情况下，才能从一状态转向另一个状态。


2

究竟转向哪一个状态不但取决于各个输入值，还取决于当前状态

3


状态机可产生在时钟跳变沿时刻进行开关的复杂的控制逻辑，是数字逻辑的控制核心。

Moore型状态机设计方法

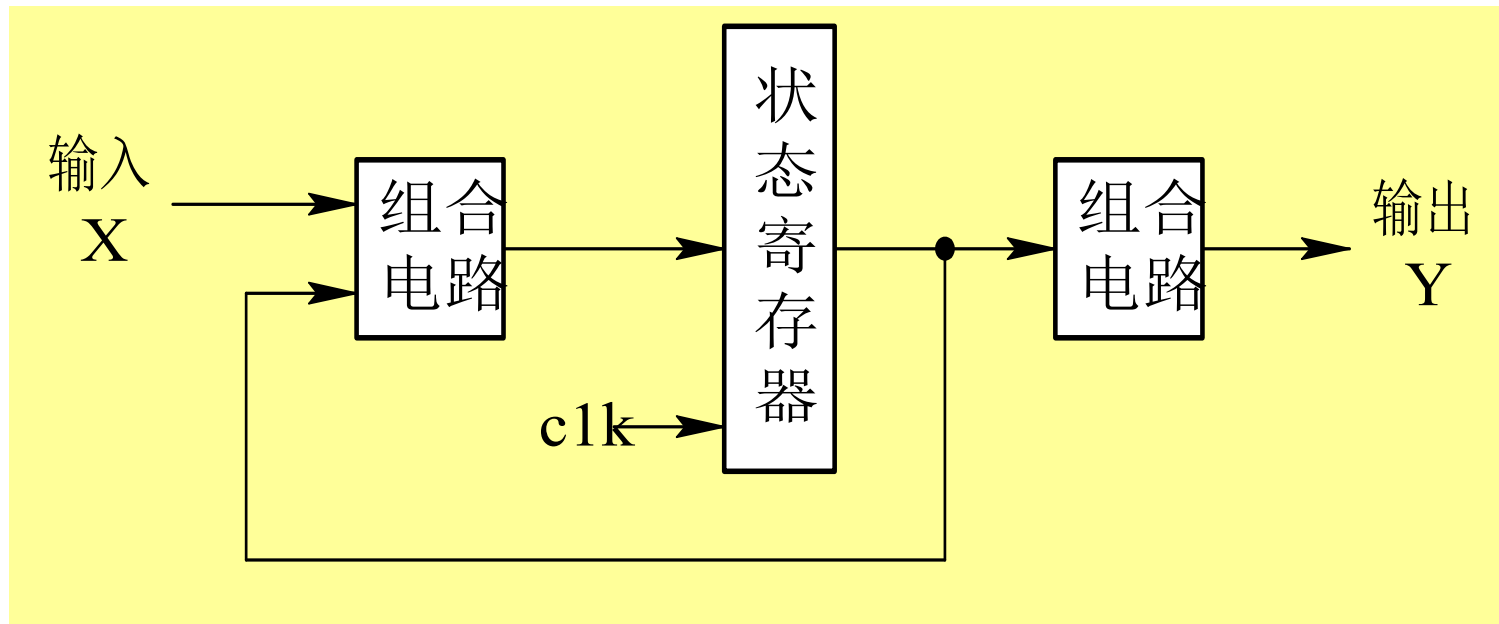

摩尔型状态机的典型结构

Mealy型状态机设计方法

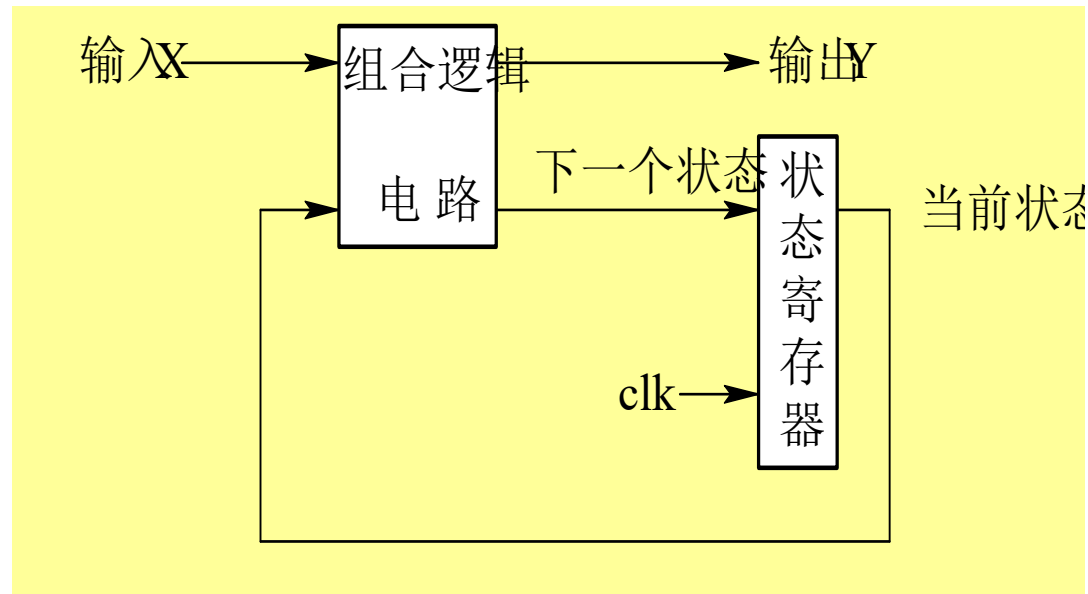

Mealy型状态机的典型结构


Moore型状态机设计方法

Moore型状态机输出仅和状态机的当前状态有关，与外部输入无关，即：

外部输出是内部状态的函数。

输入信号的变化决定当前状态的下一状态，即次态。

状态转移图描述方式：

 

Moore型状态机设计方法

例：设计一个序列检测器。要求检测器连续收到串行码{1101}后，输出检测标志1，否则输出0。

状态机设计步骤：

- ① 分析设计要求，列出全部可能状态；
- ② 画出状态转移图；
- ③ 用HDL语言描述状态机。



Moore型状态机设计方法


(1) 分析设计要求，列出全部可能状态：

未收到一个有效位 (0)	: S0
收到一个有效位 (1)	: S1
连续收到两个有效位 (11)	: S2
连续收到三个有效位 (110)	: S3
连续收到四个有效位 (1101)	: S4




Moore型状态机设计方法

(2) 状态转移图:

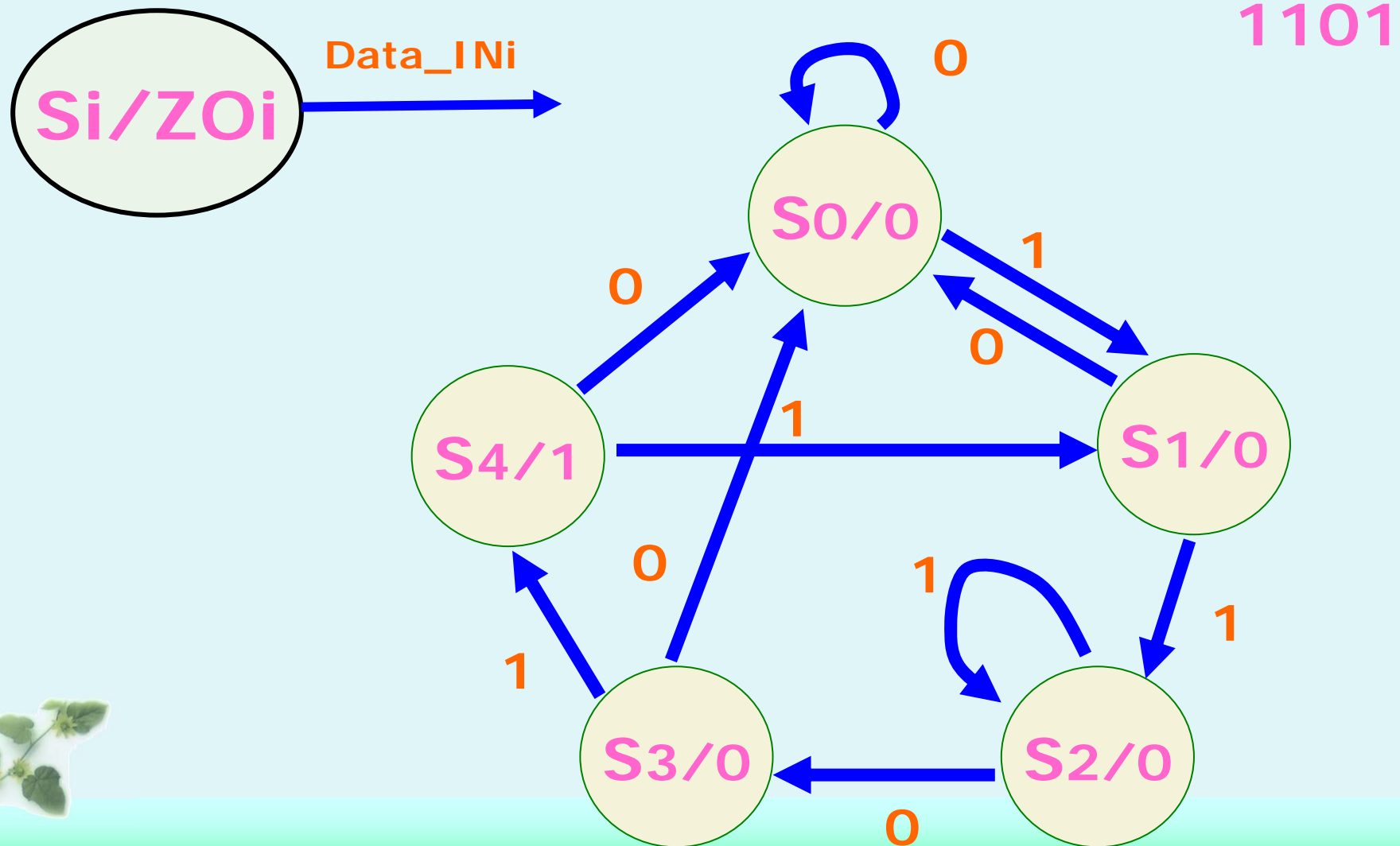

Mealy型状态机设计方法

(2) 状态转移图:

 

4 Moore型状态机设计方法

例：设计一个序列检测器。要求检测器连续收到串行码{111}后，输出检测标志1，否则输出0。

状态机设计步骤：

- ① 分析设计要求，列出全部可能状态；
- ② 画出状态转移图；
- ③ 用HDL语言描述状态机。



Moore型状态机设计方法

(1) 分析设计要求，列出全部可能状态：


未收到一个有效位 (0) : S0
收到一个有效位 (1) : S1
连续收到两个有效位 (11) : S2
连续收到三个有效位 (111) : S3

现态	次态		输出Y
	x=0	x=1	
S0	S0	S1	0
S1	S0	S2	0
S2	S0	S3	1
S3	S0	S3	1




Moore型状态机设计方法

(2) 状态转移图:

 


Mealy型状态机设计方法

(2) 状态转移图:

 


(3) 状态转移表

现态	次态		输出y	
	X=0	X=1	X=0	X=1
S0	S0	S1	0	0
S1	S0	S2	0	0
S2	S0	S2	0	1

 



Moore型状态机设计方法

(2) 状态转移图:

 


Mealy型状态机设计方法

(2) 状态转移图:

  

clk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...
data_in	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	...
out	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	...

 

Moore型状态机设计方法

例：位于十字路口的交通灯，在A方向和B方向各有红、黄、绿三盏灯，每10秒变换一次。变换顺序如下表：

A方向	B方向
绿	红
黄	红
红	绿
红	黄



Moore型状态机设计方法


交通灯的全部状态及输出：

状态	A方向 (红绿黄)	B方向 (红绿黄)
S0	0 1 0	1 0 0
S1	0 0 1	1 0 0
S2	1 0 0	0 1 0
S3	1 0 0	0 0 1



Moore型状态机设计方法

画出状态转移图：

 


Moory有限状态机建模

Moore有限状态机 (**FSM**)的输出只依赖于状态而不依赖于其输入信号

下一个状态=**F** (当前状态, 输入信号)


输出信号=**G** (当前状态)

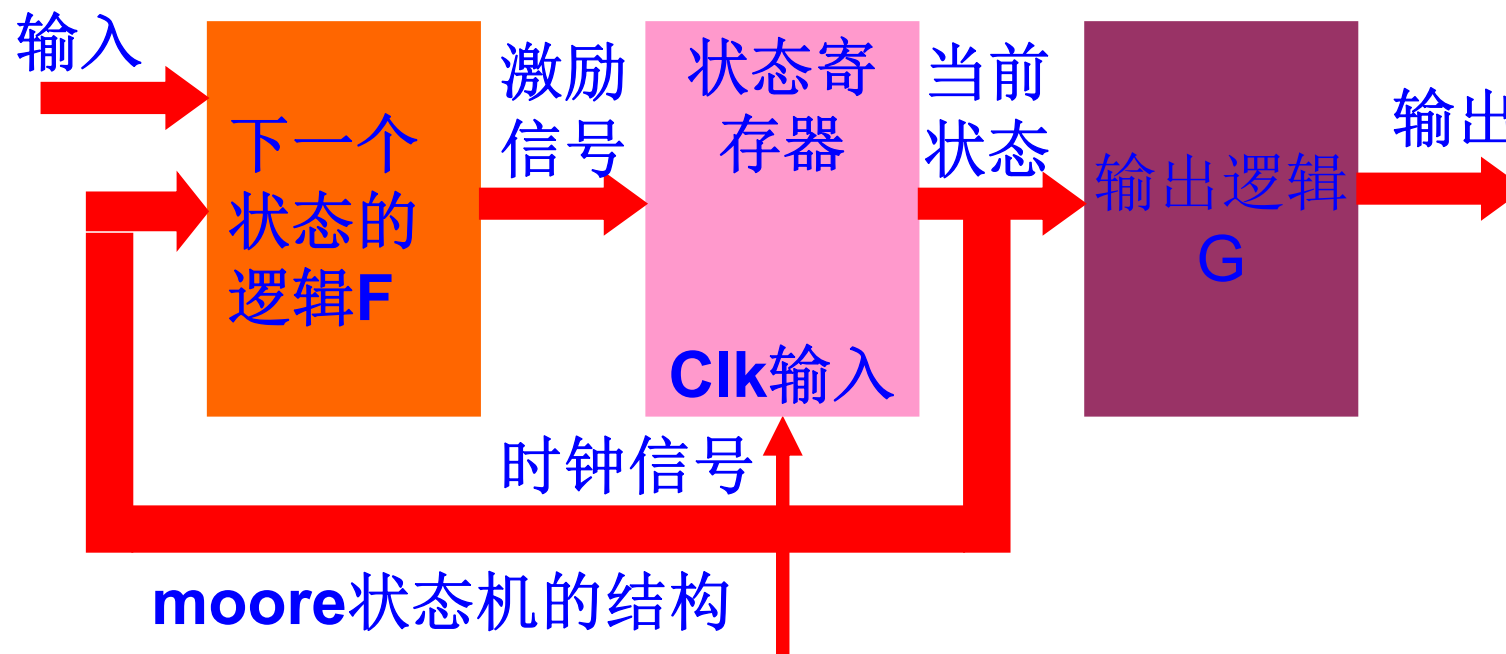

Mealy有限状态机建模

Mealy有限状态机的输出不仅依赖状态而且依赖于它的输入

下一个状态= F （当前状态，输入信号） 输出信号= G （当前状态，输入信号）

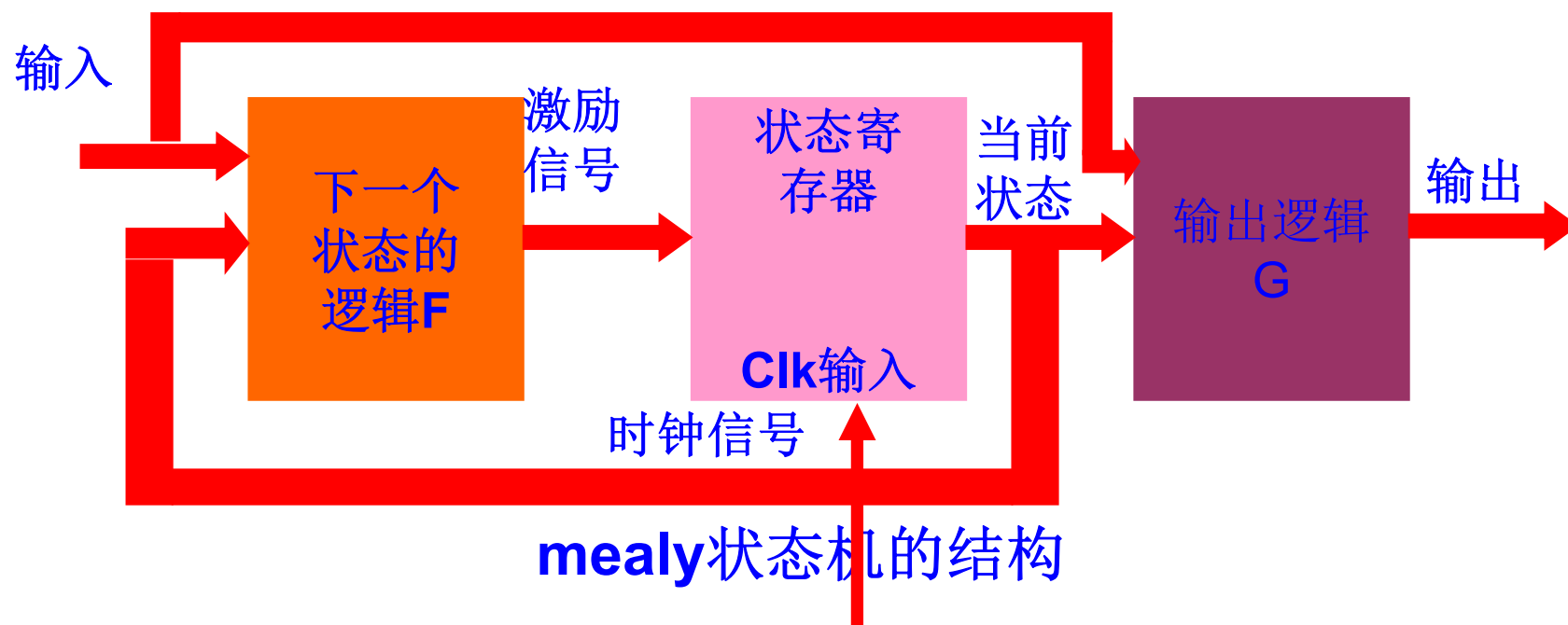

有限状态机应用举例—序列检测器


用FSM实现10010串的检测，画出其状态图，并用verilog语言实现

逻辑功能分析

时钟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	...
z	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	...

用FSM实现10010串的检测，画出其状态图，并用verilog语言实现

Moore状态转移图

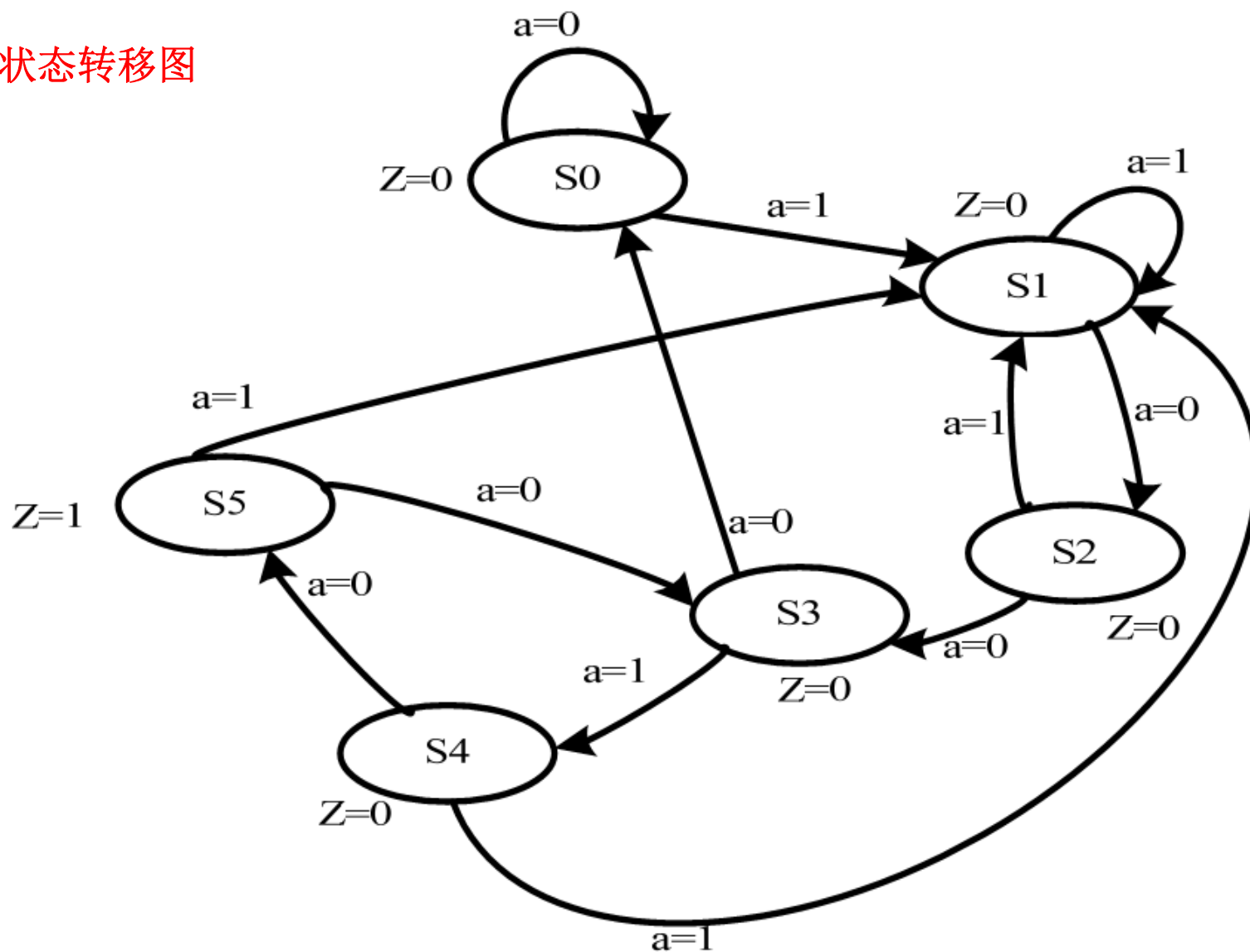

有限状态机应用举例—序列检测器

Moore型verilog源代码

```
module moorefsm(clk,rst,a,z);  
    input  clk,rst;  
    input  a;  
    output z;  
    reg    z;  
    reg [3:0] currentstate,nextstate;  
    parameter S0 = 4'b0000;  
    parameter S1 = 4'b0001;  
    parameter S2 = 4'b0010;  
    parameter S3 = 4'b0011;  
    parameter S4 = 4'b0100;  
    parameter S5 = 4'b0101;
```

Moore型verilog源代码

```
//*****  
always@(posedge clk or negedge rst) //  
begin  
    if(!rst)  
        currentstate <= S0;  
    else  
        currentstate <= nextstate;  
end  
//*****
```


Moore型verilog源代码

```
always@(currentstate or a or rst) //下一状态
begin
    if(!rst)
        nextstate = S0;
    else
        case(currentstate)
            S0: nextstate = (a==1)?S1:S0;
            S1: nextstate = (a==0)?S2:S1;
            S2: nextstate = (a==0)?S3:S1;
            S3: nextstate = (a==1)?S4:S0;
            S4: nextstate = (a==0)?S5:S1;
            S5: nextstate = (a==0)?S3:S1;
            default: nextstate = S0;
        endcase
    end
```


Moore型verilog源代码

```
always @(rst or currentstate) // 输出
begin
    if(!rst)
        z = 0;
    else
        case(currentstate)
            S0: z = 0;
            S1: z = 0;
            S2: z = 0;
            S3: z = 0;
            S4: z = 0;
            S5: z = 1;
            default: z = 0;
        endcase
    end
endmodule
```

 
Mealy型FSM实现10010串的检测，画出其状态图，并用verilog语言实现



Moore状态转移图

 

Mealy状态转移图

 

Mealy型verilog源代码

```
module mealyfsm(clk,rst,a,z);  
    input    clk;  
    input    rst;  
    input    a;  
    output   z;  
    reg      z;  
    reg [3:0] temp_z;  
    reg [3:0] currentstate,nextstate;  
    parameter S0 = 4'b0000;  
    parameter S1 = 4'b0001;  
    parameter S2 = 4'b0010;  
    parameter S3 = 4'b0011;  
    parameter S4 = 4'b0100;
```



```
//*****
```

```
always@(posedge clk or negedge rst)
```

```
  if(!rst)
```

```
    currentstate <= S0;
```

```
  else
```

```
    currentstate <= nextstate;
```

```
//*****
```

```
always@(currentstate or a or rst)
```

```
  if(!rst)
```

```
    nextstate = S0;
```

```
  else
```

```
    case(currentstate)
```

```
      S0: nextstate = (a == 1)? S1 : S0;
```

```
      S1: nextstate = (a == 0)? S2 : S1;
```

```
      S2: nextstate = (a == 0)? S3 : S1;
```

```
      S3: nextstate = (a == 1)? S4 : S0;
```

```
      S4: nextstate = (a == 0)? S2 : S0;
```

```
      default:nextstate = S0;
```

```
    endcase
```

always@(rst or currentstate or a) //输出

if(!rst)

temp_z = 0;

else

case(currentstate)

S0: temp_z = 0;

S1: temp_z = 0;

S2: temp_z = 0;

S3: temp_z = 0;

S4: temp_z = (a == 0)? 1 : 0;

default:temp_z = 0;

endcase

```
always@(posedge clk or negedge rst)
    if(!rst)
        z <= 0;
    else
        begin
            if((temp_z == 1)&&(nextstate == S2))
                z <= 1;
            else
                z <= 0;
        end
    endmodule
```

Moore fsm测试模块testbench

```
module tb_fsm;
  reg clk,rst;
  reg a;
  wire z;
  moorefsm
    fsm(.clk(clk),.rst(rst),.a(a),.z(z));
  initial
    begin
      clk = 0;
      rst = 1;
      #5 rst = 0;
      #3 rst = 1;
      #20 a = 1;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
```


```
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
    end
    always #50 clk = ~clk;
endmodule
```

mealyfsm测试模块testbench


```
module tb_fsm;
  reg clk,rst;
  reg a;
  wire z;
  mealyfsm
    fsm(.clk(clk),.rst(rst),.a(a),.z(z));
  initial
    begin
      clk = 0;
      rst = 1;
      #5 rst = 0;
      #3 rst = 1;
      #20 a = 1;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
```

```
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
      #100 a = 0;
      #100 a = 1;
      #100 a = 1;
      #100 a = 0;
    end
    always #50 clk = ~clk;
endmodule
```

Moore fsm的Modelsim仿真波形图

 

Mealyfsm的Modelsim仿真波形图

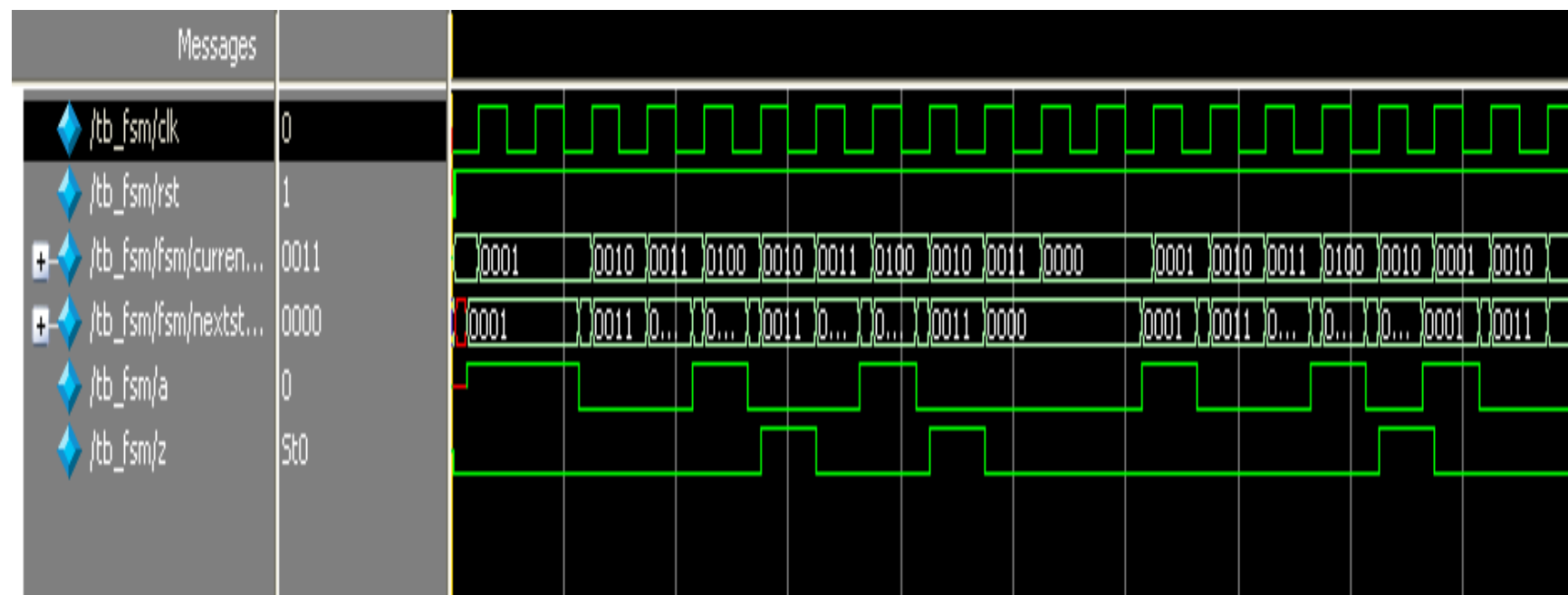

FSM可综合编写风格

1

VerilogHDL状态机的状态分配

VerilogHDL描述状态机必须由parameter分配好状态。

2

组合逻辑和时序逻辑要分开用不同的过程块

组合逻辑包括状态译码和输出，时序逻辑则是状态寄存器的切换；必须包括对所有状态都处理，不能出现无法处理的状态，使状态机失控。

3

Mealy机的输出与输入有关，而**Moore**机的输出与输入无关。

设计饮料自动投币售卖机的核心控制电路

要

求

简化考虑，假设饮料只有一种价格为**2.5元**。硬币有**0.5元**和**1.0元**两种，考虑找零，用**Verilog**描述其控制电路，并用**FPGA**实现

设计饮料自动投币售卖机的核心控制电路

设计步骤分解

1

分析输入输出端口信号；

2

状态转移图；

3

根据状态转移图进行**Verilog** 语言描述；

4

测试代码编写，仿真；

5

FPGA实现。

分析输入输出信号

输入信号: `clk, rst;`

输入信号: 操作开始: `op_start;` //定义1开始操作

输入信号: 投币币值: `coin_val;` //定义2' b01表示0.5元; 2' b10表示1元

输入信号: 取消操作指示 : `cancel_flag;` //定义1为取消操作

输出信号: 机器是否占用: `hold_ind;` //定义0为不占用, 可以使用

输出信号: 取饮料信号: `drinktk_ind;` //定义1为取饮料

输出信号: 找零与退币标志信号: `charge_ind;` //定义1为找零

输出信号: 找零与退币币值: `charge_val;`

//定义3' b001表示找0.5元; 3' b010表示找1元

// 3' b011表示找1.5元; 3' b100表示找2.0元;

状态确定

S0 : 初始态;

S1 : 已投币**0.5元**

S2 : 已投币**1.0元**


S3 : 已投币**1.5元**

S4: 已投币**2.0元**;

S5 : 已投币**2.5元**

S6 : 已投币**3.0元**

状态转移图

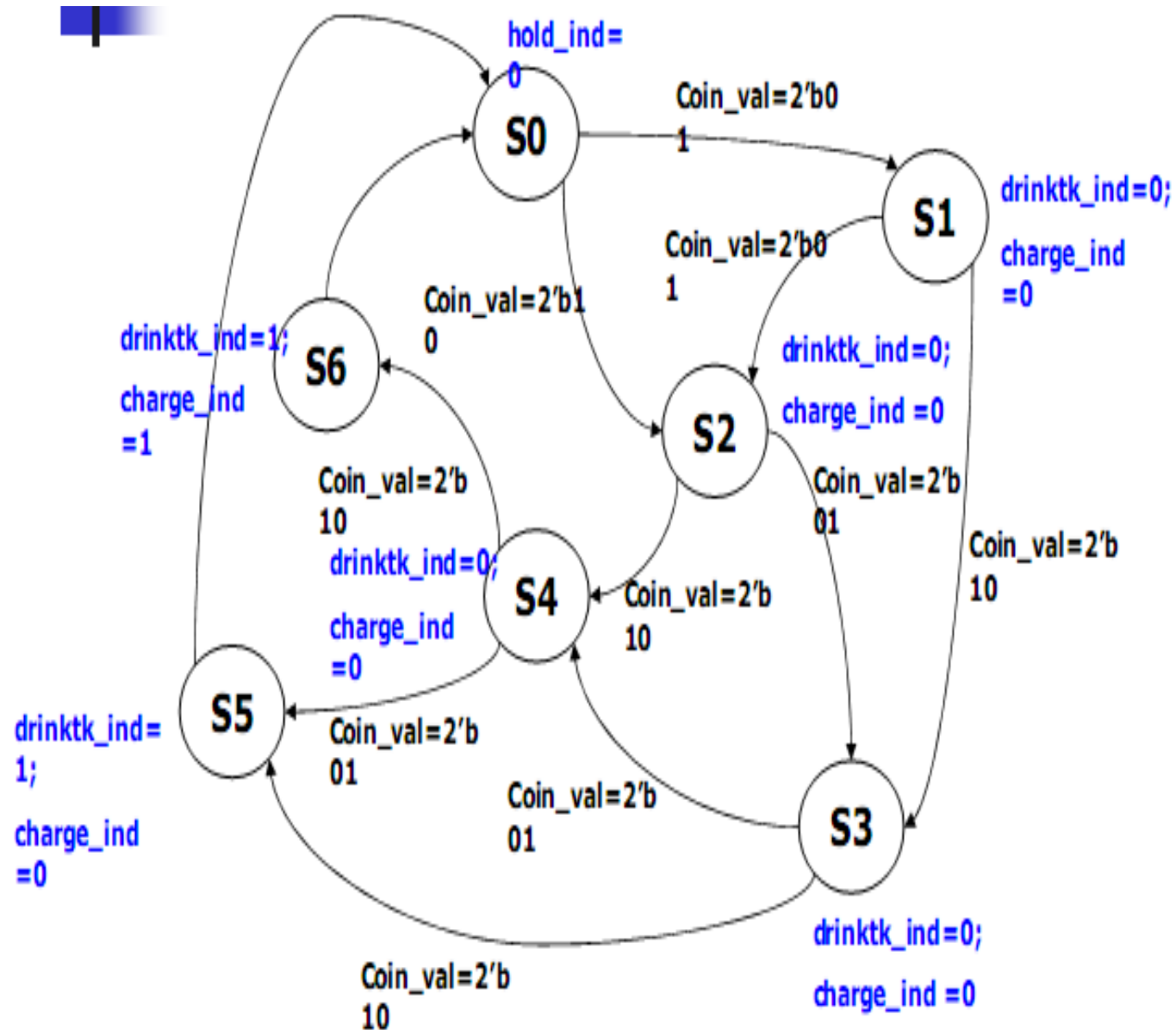

状态说明:

S0 : 初始态;

S1 : 已投币0.5元;

S2 : 已投币1.0元;


S3 : 已投币1.5元;

S4 : 已投币2.0元;

S5 : 已投币 2.5元;

S6 : 已投币3.0元;

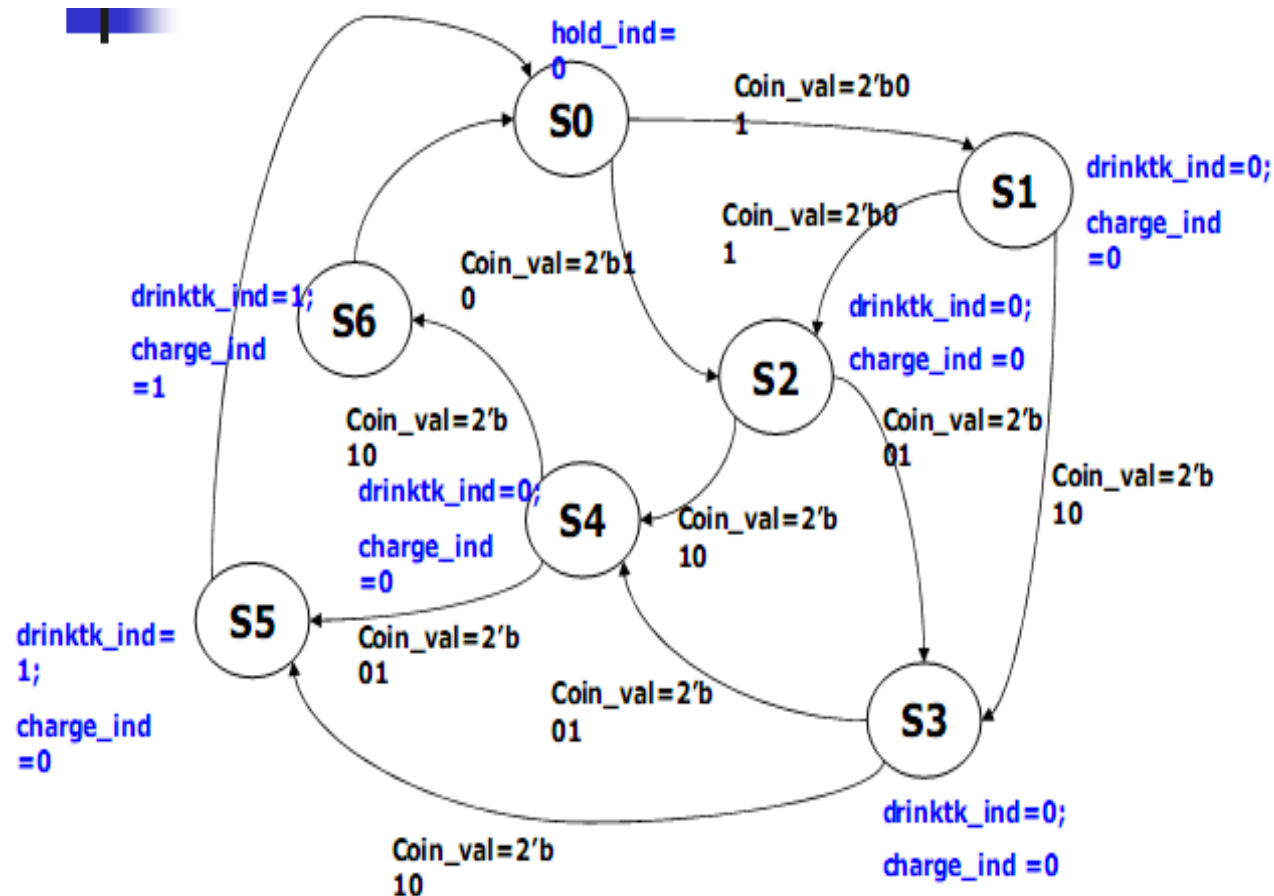- 说明：1.在**S0** 状态下，如果检测到**op_start=1**，开始检测是否有投币，如果有，一次新的售货操作开始；
- 2.在状态**S1/S2/S3/S4**下，如果检测到**cancel_flag=1**，则取消操作，状态回**S0**，并退回相应的币值；
- 3.在状态**S5**下，卖出饮料不找零；在状态**S6**下，卖出饮料并找零；
- 4.在状态**S5**和**S6** 操作完后，都返回状态**S0**，等待下一轮新的操作开始；
- 5.只有在**S0** 状态下，**hold_ind=0**，可以发起新一轮操作，其它状态下都为1



设计饮料自动投币售卖机的核心控制电路

源代码

```
module softdrinkFSM(clk, rst, op_start, cancel_flag, coin_val,  
  
hold_ind, charge_ind, drinktk_ind, charge_val);  
input    clk, rst;  
input    op_start, cancel_flag;  
input    [1:0] coin_val;  
output hold_ind, charge_ind, drinktk_ind;  
output [2:0] charge_val;  
reg hold_ind, charge_ind, drinktk_ind;  
reg [2:0] charge_val;  
reg [2:0] currentstate, nextstate;  
parameter S0=3'b000;    parameter S1=3'b001;  
parameter S2=3'b010;    parameter S3=3'b011;  
parameter S4=3'b100;    parameter S5=3'b101;  
parameter S6=3'b110;
```

```

always @(posedge clk or posedge rst)
    if (rst)
        currentstate <= S0;
    else
        currentstate <= nextstate;
always@ (currentstate or rst or op_start or cancel_flag or coin_val)
    if(rst)      nextstate=S0;
    else case (currentstate)
        S0:      if(op_start)
                    if(coin_val==2'b01) nextstate=S1;
                    else if(coin_val==2'b10) nextstate=S2;

        S1:      if(cancel_flag) nextstate=S0;
                    else if(coin_val==2'b01) nextstate=S2;
                    else if(coin_val==2'b10) nextstate=S3;
        S2:      if(cancel_flag) nextstate=S0;
                    else if(coin_val==2'b01) nextstate=S3;
                    else if(coin_val==2'b10) nextstate=S4;
        S3:      if(cancel_flag) nextstate=S0;
                    else if(coin_val==2'b01) nextstate=S4;
                    else if(coin_val==2'b10) nextstate=S5;
    endcase

```



```
S4: if(cancel_flag)  nextstate=S0;
      else  if(coin_val==2'b01)  nextstate=S5;
      else  if(coin_val==2'b10)  nextstate=S6;
S5: nextstate=S0;
S6: nextstate=S0;
default:  nextstate=S0;
endcase
```

```
always @ (currentstate)
  if (currentstate == S0) hold_ind = 1'b0;
  else  hold_ind = 1'b1;
always @ (currentstate)
  if ((currentstate == S5 ) || (currentstate == S6))
    drinktk_ind = 1'b1;
  else drinktk_ind = 1'b0;
always @ (currentstate or cancel_flag)
  if(currentstate == S0) charge_ind= 1'b0;
  else  if(currentstate == S6)  charge_ind= 1'b1;
  else if(cancel_flag)  charge_ind= 1'b1;
  else  charge_ind= 1'b0;
```

```
always @ (currentstate or cancel_flag)
    if(currentstate == S0)          charge_val= 3' b000
    else if(currentstate == S6) charge_val= 3' b001
    else if(cancel_flag)
    begin
        case (currentstate)
            S1: charge_val= 3' b001;
            S2: charge_val= 3' b010;
            S3: charge_val= 3' b011;
            S4: charge_val= 3' b100;
            default: charge_val= 3' b000;
        endcase
    end
    else charge_val= 3' b000;
endmodule
```

testbench

```
module softdrink_testbench;
    reg rst, clk;
    reg op_start;
    reg cancel_flag;
    reg [1:0] coin_val;
    wire hold_ind;
    wire charge_ind;
    wire drinktk_ind;
    wire [2:0] charge_val;
    initial clk=0;
    always #500 clk=~clk;
```

```
initial
begin
    rst=0;
    op_start=0; cancel_flag=0;
    coin_val=2' b00;
    #25 rst=1;
    #25 rst=0;
    //第一次：依次投入一元、一元、一元的硬币，看结果如何？
    #50 op_start=1;
    #300    coin_val=2' b10;
    #1000    coin_val=2' b10;
    #1000    coin_val=2' b10;
    #1000    op_start=0;
```

//第二次：依次投入0.5元、一元、一元的硬币，看结果又如何？

```
#2000 op_start=1; coin_val=2' b01;
```

```
#1000 coin_val=2' b10;
```

```
#1000 coin_val=2' b10;
```

```
#1000 op_start=0;
```

//第三次：依次投入0.5元、一元的硬币，然后取消操作，看结果如何？

```
#2000 op_start=1;
```

```
    coin_val=2' b01;
```

```
#1000 coin_val=2' b10;
```

```
#1000 cancel_flag=1' b1;
```

```
    op_start=0;
```

```
#1000 cancel_flag=0;
```


//第四次：依次投入0.5元、 0.5元、 0.5元、 0.5元、 一元的硬币，看结果如何？

```
#2000 op_start=1; coin_val=2' b01;
#1000 coin_val=2' b01;
#1000 coin_val=2' b01;
#1000 coin_val=2' b01;
#1000 coin_val=2' b10;
#1000 op_start=0;
#1000000 $stop;
end      //end initial
softdrinkFSM u0
(rst, clk, op_start, coin_val, cancel_flag,
hold_ind, charge_ind, drinktk_ind, charge_val);
endmodule
```

交通灯的核心控制电路

设计描述

 用状态机设计交通灯控制器。有一条主干道和一条支干道的汇合点形成十字交叉路口，主干道为东西向，支干道为南北向。为确保车辆安全，迅速地通行，在交叉道口的每个入口处设置了红、绿、黄3色信号灯



设计要求

1

主干道绿灯亮时，支干道红灯亮，反之亦然，主干道每次放行**35s**,支干道每次放行**25s**.每次由绿灯变为红灯的过程中，亮光的黄灯作为过渡，时间**5s**

2

能实现正常的倒计时显示功能

3

能实现总体清零功能；计数器由初始状态开始计数，对应状态的指示灯亮


4

能实现特殊状态的功能显示；进入特殊状态时，东西、南北路口均显示红灯状态

状态转换表

状态	主干道	支干道	时间
0	红灯亮	红灯亮	
1	绿灯亮	红灯亮	35s
2	黄灯亮	红灯亮	5s
3	红灯亮	绿灯亮	25s
4	红灯亮	黄灯亮	5s

系统框图

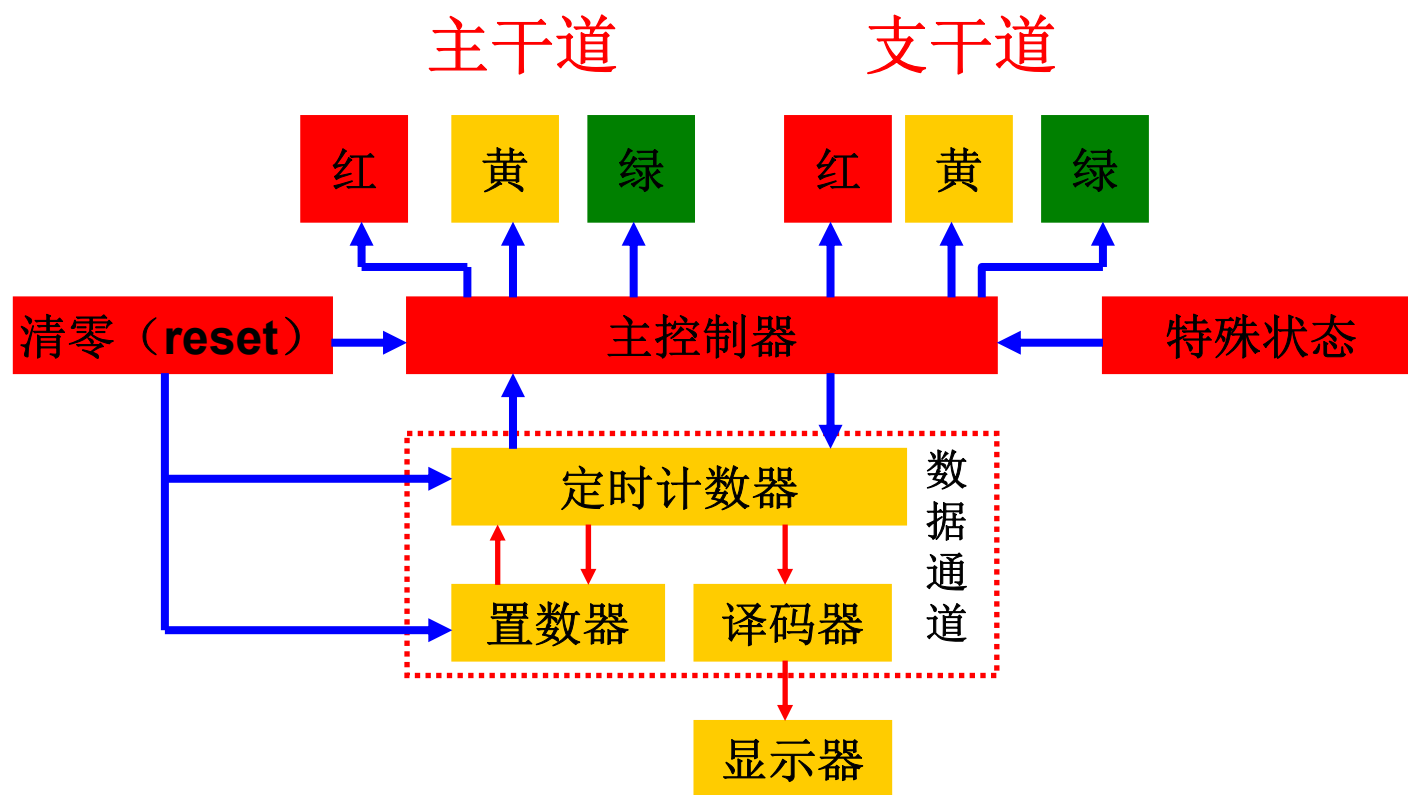

分析输入输出信号

输入信号

时钟**clock**

复位清零信号**reset**（**reset=1**表示系统复位）

紧急状态输入信号**sensor1**（**sensor1=1**表示进入紧急状态）

定时计数器的输入信号**sensor2**（由**sensor2【2】**、**sensor2【1】**、**sensor2【0】**三位组成，该信号为高电平时，分别表示**35s**、**5s**、**25s**的计时完成）

分析输入输出信号


输出信号

主干道控制信号 (**red1, yellow1, green1**)

支干道控制信号 (**red2, yellow2, green2**)

控制状态信号**state** (输出到定时计数器, 分别进行**35s, 25s, 5s**计时)

状态转移图

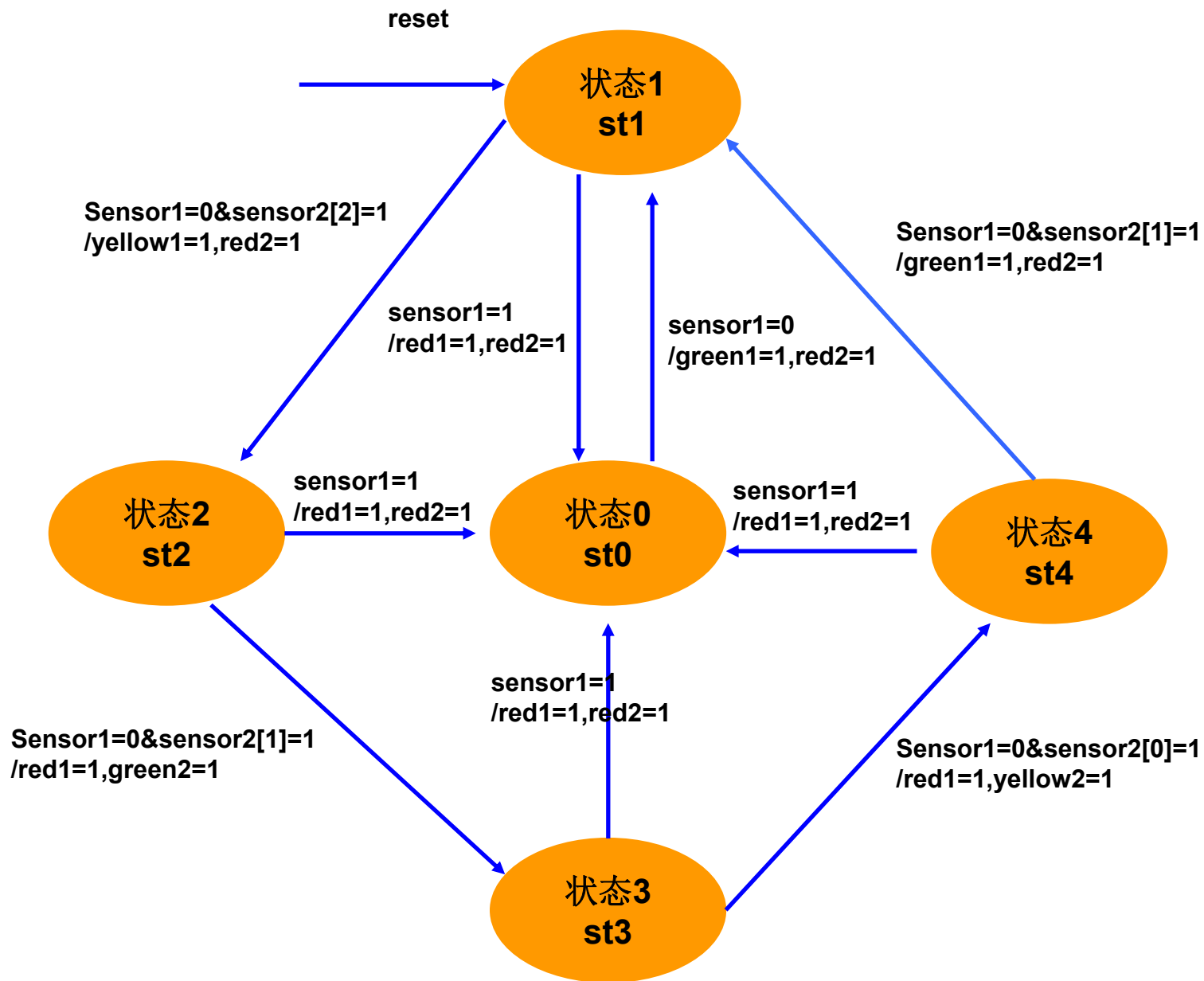

有限状态机的Verilog描述





(1) 用三个过程描述：即现态（CS）、次态（NS）、输出逻辑（OL）各用一个always过程描述。

(2) 双过程描述（CS+NS、OL双过程描述）：使用两个always过程来描述有限状态机，一个过程描述现态和次态时序逻辑（CS+NS）；另一个过程描述输出逻辑（OL）。

(3) 双过程描述（CS、NS+OL双过程描述）：一个过程用来描述现态（CS）；另一个过程描述次态和输出逻辑（NS+OL）。


(4) 单过程描述：在单过程描述方式中，将状态机的现态、次态和输出逻辑（CS+NS+OL）放在一个always过程中进行描述。

Verilog描述（三个过程）

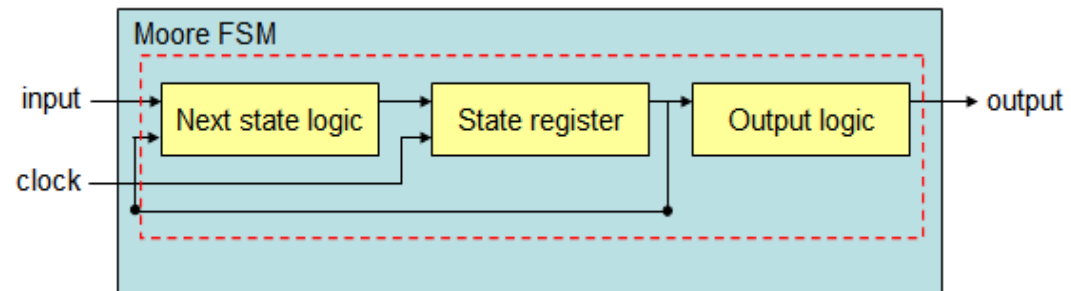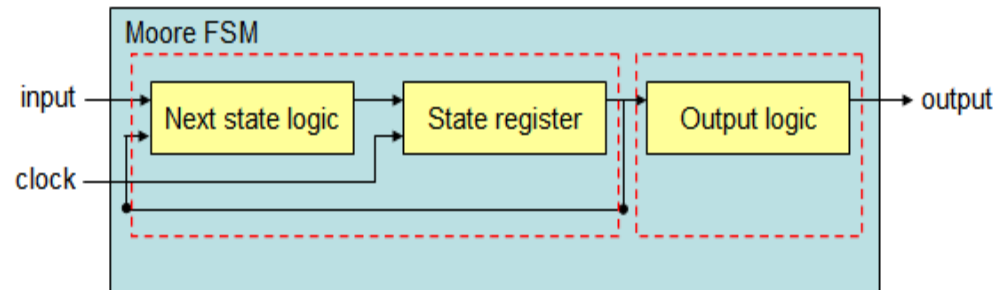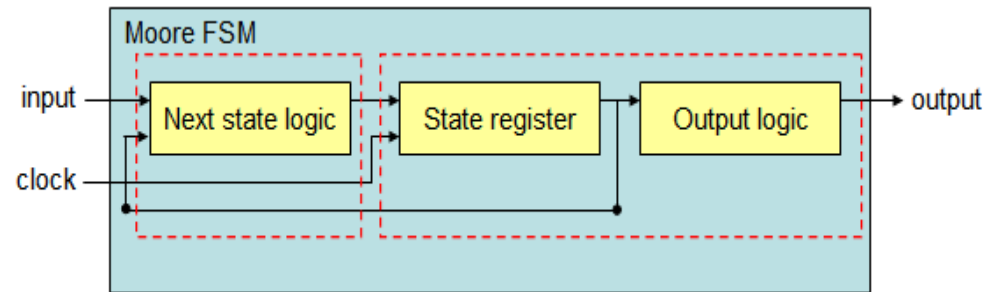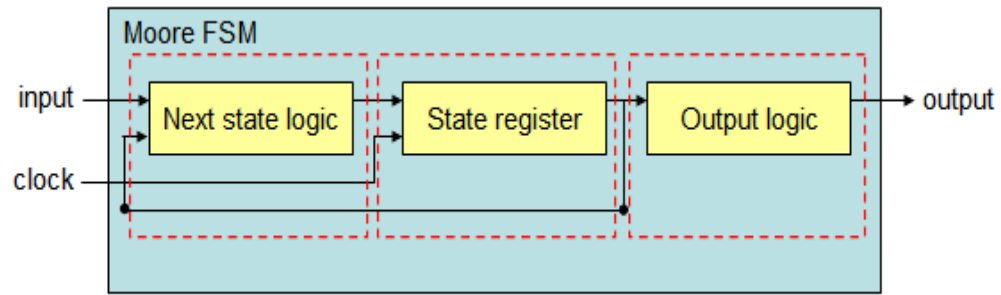

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）


moore

 

现 态	次 态		输出 Z
	W=0	W=1	
S0	S0	S1	0
S1	S2	S1	0
S2	S0	S3	1
S3	S2	S1	0

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）


```
module fsm1_seq101(clk, clr, x, z);  
input clk, clr, x;  
output reg z;  
reg[1:0] state, next_state;  
parameter S0=2' b00, S1=2' b01, S2=2' b11, S3=2' b10;  
        /*状态编码，采用格雷（Gray）编码方式*/  
always @(posedge clk or posedge clr) /*该过程定义当前状态*/  
begin if(clr) state<=S0;           //异步复位，s0为起始状态  
      else state<=next_state;  
end  
always @(state or x) /*该过程定义次态*/  
begin  
case (state)  
S0:begin if(x) next_state=S1;  
          else next_state=S0; end  
S1:begin if(x) next_state=S1;  
          else next_state=S2; end  
S2:begin if(x) next_state=S3;  
          else next_state=S0; end  
S3:begin if(x) next_state=S2;  
          else next_state=S1; end  
endcase  
end  
z <= (state == S3);  
endmodule
```

 

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）


```
S2:begin
    if(x) next_state=S3;
    else next_state=S0;
end
S3:begin
    if(x) next_state=S1;
    else next_state=S2;
end
default: next_state=S0;
/*default语句*/
endcase
end
```
 
```
always @(state)
/*该过程产生输出逻辑*/
begin case(state)
    S3: z=1'b1;
    default:z=1'b0;
endcase
end
endmodule
```




“101”序列检测器（单过程描述）

```
module fsm4_seq101(clk, clr, x, z);  
input clk, clr, x; output reg z; reg[1:0] state;  
parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2=2'b11,  
           S3=2'b10; /*状态编码，采用格雷编码*/  
always @(posedge clk or posedge clr)  
begin if(clr) state<=S0; //异步复位，s0为起始状态  
    else case(state)  
        S0:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end  
                else begin state<=S0; z=1'b0;end  
            end  
        S1:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end  
                else begin state<=S2; z=1'b0;end  
            end  
        S2:begin if(x) begin state<=S3; z=1'b0;end  
                else begin state<=S0; z=1'b0;end  
            end  
        S3:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b1;end  
                else begin state<=S2; z=1'b1;end  
            end  
        default: begin state<=S0; z=1'b0;end /*default语句*/  
    endcase  
end  
endmodule
```

 

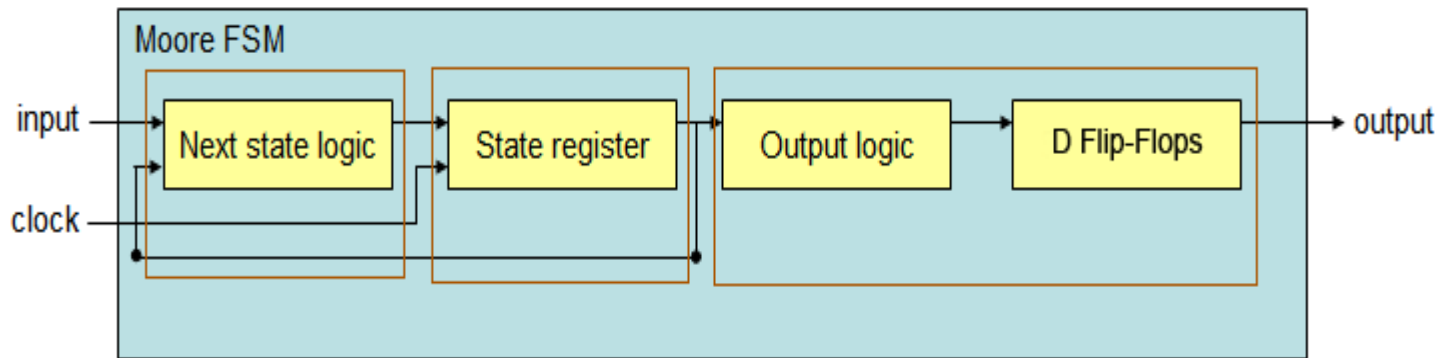使用Mealy FSM少Moore FSM 1个状态，且输出早Moore FSM 1个周期，所以最后特别將输出增加一級延迟一个时钟周期，这样Mealy FSM就完全与Moore FSM一样。



在时序电路设计中Mealy型和Moore型电路选择原则是：当要求输出对输入改变快速做出响应及希望电路尽量简单时，选择Mealy型电路；而当要求输出序列稳定，能接受输出序列晚一个时钟周期，及选择Moore型电路并不增加电路复杂性时，适宜选择Moore型电路。