

Verilog组合逻辑电路

组合逻辑电路设计

- 数字逻辑中，组合逻辑是指在任意时刻的输出信号，仅与当时的输入信号有关。常用的组合逻辑电路包括编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、数值比较器。

组合逻辑电路设计

- 数字系统中，常常需要将某一信息变换为某一特定的代码。把二进制代码按一定规律编码，如：8421、格雷码，使每组代码有特定的含义，称为编码，具有编码功能的逻辑电路成为编码器。

```
always @ (i)
begin
```

```
    case(i[7:0])
```

```
        8'b00000001: y[2:0] = 3'b000;
```

```
        8'b00000010: y[2:0] = 3'b001;
```

```
        8'b00000100: y[2:0] = 3'b010;
```

```
        8'b00001000: y[2:0] = 3'b011;
```

```
        8'b00010000: y[2:0] = 3'b100;
```

```
        8'b00100000: y[2:0] = 3'b101;
```

```
        8'b01000000: y[2:0] = 3'b110;
```

```
        8'b10000000: y[2:0] = 3'b111;
```

```
        default: y[2:0] = 3'b000;
```

```
    endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module bianma8_3(i, y);
    input[7:0] i;
    output[2:0] y;
    reg[2:0] y;
```

❖ **8 - 3 编码器**是
将2的 n 次方个
分离的信息以 n
个二进制代码来
表示。

译码器

❖ **译码器：译码是编码的逆过程，它的功能是将具有特定含义的二进制编码进行辨别，并转换成控制信号，具有译码功能的逻辑电路称为译码器。**

```

always @(a, y, g1, g2, g3)
begin
  if(g1 == 0) y = 8'b1111_1111;
  else if(g2 == 1) y = 8'b1111_1111;
  else if(g3 == 1) y = 8'b1111_1111;
  else
    case(a[2:0])
      3'b000: y[7:0] = 8'b1111_1110;
      3'b001: y[7:0] = 8'b1111_1101;
      3'b010: y[7:0] = 8'b1111_1011;
      3'b011: y[7:0] = 8'b1111_0111;
      3'b100: y[7:0] = 8'b1110_1111;
      3'b101: y[7:0] = 8'b1101_1111;
      3'b110: y[7:0] = 8'b1011_1111;
      3'b111: y[7:0] = 8'b0111_1111;
      default: y[7:0] = 8'b1111_1111;
    endcase
  end
endmodule

```

```

module decoder3_8
  (y, a, g1, g2, g3);
  output[7:0] y;
  input[2:0] a;
  input g1, g2, g3;
  reg[7:0] y;

```

3 – 8译码器是将 n 个二进制选择线，最多译码成 2 的 n 次方个分离的信息以来表示。

```
module decoder3_8(y, a, g1, g2, g3);  
    output[2:0] y;  
    input[2:0] a;  
    input g1, g2, g3;  
    reg[2:0] y;  
    always @(a, g1, g2, g3)  
    begin  
        if(g1 ==0) y = 8'b1111_1111;  
        else if(g2 ==1) y = 8'b1111_1111;  
        else if(g3 ==1) y = 8'b1111_1111;  
        else  
            begin  
                y = 8'b0000_0001<<a;  
                y = ~y;  
            end  
        end  
    end  
endmodule
```

组合逻辑电路设计

- ❖ **数据选择器**：是指经过选择，把多个通道的数据传到唯一的公共数据通道上。实现数据选择功能的逻辑电路称为数据选择器。
- ❖ **四选一数据选择器**：对四个数据源进行选择，使用两位地址码 A_1A_0 产生地址信号来选择输出。


```
module mux41(y, g, d0, d1, d2, d3, a);  
    output y;  
    input[1:0] a;  
    input g;  
    input d0, d1, d2, d3;  
    reg y;  
    always @ (d0, d1, d2, d3, a, g)  
    begin  
        if(g ==0) y = 0;  
        else begin  
            case(a[1:0])  
                2'b00: y = d0;  
                2'b01: y = d1;  
                2'b10: y = d2;  
                2'b11: y = d3;  
            end  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

case语句实现

```
module mux41(y, g, d0, d1, d2, d3, a);  
  output[2:0] y;  
  input[1:0] a;  
  input g;  
  input d0, d1, d2, d3;  
  reg[2:0] y;  
  wire nota1, nota2, x1, x2, x3, x4;  
  not (nota1, a[1]),  
      (nota2, a[2]);  
  and (x1, d0, nota1, nota[0]);  
      (x2, d1, nota1, a[0]);  
      (x3, d2, a[1], nota[0]);  
      (x4, d3, a[1], a[0]);  
  or (y, x1, x2, x3, x4);  
endmodule
```

门元件实现

```
module mux4_1a(y, g, d0, d1, d2, d3, a);  
    output y;  
    input[1:0] a;  
    input g;  
    input d0, d1, d2, d3;  
    reg y;  
    assign y =  
        ((d0&~a[1]&~a[0])|(d1&~a[1]&a[0])  
  
        |(d2&a[1]&~a[0])|(d3&a[1]&a[0]))&g;  
endmodule
```

数据流方式实现

```
module mux4_1a(y, g, d0, d1, d2, d3, a);  
    output y;  
    input[1:0] a;  
    input g;  
    input d0, d1, d2, d3;  
    reg y;  
    assign y =  
    g?(a[1]?(a[0]?d3:d2):(a[0]?d1:d0)):0;  
endmodule
```

条件运算符描述实现

数据分配器

数据分配器实现的功能与数据选择器相反。数据分配器是将一个数据源根的数据根据需要送到不同的通道上，实现数据分配功能的逻辑电路成为数据分配器。

```
module dmux (y0, y1, y2, y3, din, sel);  
    output y0, y1, y2, y3;  
    input[1:0] sel;  
    input din;  
    reg y0, y1, y2, y3;  
    always @ (din, sel)  
    begin  
        y0 = 0; y1 = 0; y2 = 0; y3 = 0;  
        case(sel[1:0])  
            2'b00: y0 = din;  
            2'b01: y1 = din;  
            2'b10: y2 = din;  
            2'b11: y3 = din;  
            default::;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

数值比较器

在数字系统中，数值比较器就是两个数A,B进行比较，以判断其大小的逻辑电路，比较的结果有 $A > B$ ， $A = B$ ， $A < B$ 三种情况，这三种情况仅有一种其值为真。

```
module comparator (y1, y2, y3, a, b);  
  output y1, y2, y3;  
  input[3:0] a, b;  
  reg y0, y1, y2, y3;  
  always @ (a, b)  
  begin  
    if(a > b) begin  
      y1 = 1; y2 = 0; y3 = 0;  
    end  
    else if(a == b) begin  
      y1 = 0; y2 = 1; y3 = 0;  
    end  
    else if(a < b) begin  
      y1 = 0; y2 = 0; y3 = 1;  
    end  
  end  
endmodule
```


加法器

//调用门元件

//数据流方式

//行为描述

//行为描述 case ,真值表

```
module half_add (sum, cout, a, b);
```

```
    output sum, cout;
```

```
    input a, b;
```

```
    reg[2:0] sum,cout;
```

```
    always @ (a, b)
```

```
    begin
```

```
        case[{a, b}]
```

```
            2'b00: begin cout = 0, sum = 0;end
```

```
            2'b01: begin cout = 0, sum = 1;end
```

```
            2'b10: begin cout = 0, sum = 1;end
```

```
            2'b11: begin cout = 1, sum = 0;end
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

a, b);

图。

全加器

//数据流方式

module add1 (cin, sum, cout, a, b);

//一位全加器的行为描述

cout, a, b);

//混合方式

module add1 (cin, sum, cout, a, b);

output sum, cout;

input a, b;

reg cout, m1, m2, m3;

wire s1;

xor (s1, a, b);

always @ (a, b, cin)

begin

m1 = a & b;

m2 = a & cin;

m3 = cin & b;

cout = (m1 | m2) | m3;

end

assign sum = s1 ^ cin;

endmodule

n)|(cin & b);

· cin;

n3);

//数据流方式

4位全加器

//结构描述的4为级联全加器

b);

//4位全加器的行为描述

```
module add4 (cin, sum, cout, a, b);  
    output[3:0] sum;  
    output cout;  
    input[3:0] a, b;  
    input cin;  
    reg cout;  
    reg[3:0] sum;  
    always @ (*)  
    begin  
        {cout, sum} = a + b + cin;  
    end  
endmodule
```

cout, a, b);

**a[0], b[0]);
a[1], b[1]);
a[2], b[2]);
t, a[3],**

超前进位加法器

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, cin);  
    output [3:0] sum;  
    output c_out;  
    input [3:0] a, b;  
    input cin;  
    wire p0, g0, p1, g1, p2, g2, p3, g3;  
    wire c4, c3, c2, c1;  
    assign p0 = a[0] ^ b[0];  
        p1 = a[1] ^ b[1];  
        p2 = a[2] ^ b[2];  
        p3 = a[3] ^ b[3];  
    assign g0 = a[0] & b[0];  
        g1 = a[0] & b[1];  
        g2 = a[0] & b[2];  
        g3 = a[0] & b[3];
```

```
    assign c1 = g0 | (p0 & cin),  
        c2 = g1 | (p1 & c1),  
        c3 = g2 | (p2 & c2),  
        c4 = g3 | (p3 & c2);  
  
    assign sum[0] = p0 ^ cin;  
        sum[1] = p1 ^ c1;  
        sum[2] = p2 ^ c2;  
        sum[3] = p3 ^ c3;  
  
    assign cout = c4;  
endmodule
```

减法器

//行为描述

```
module half_sub (dout, cout, a, b);  
    output dout, cout;
```

//行为描述, 1位全减器

```
module sub1 (cin, dout, cout, a, b);
```

//行为描述, 4位全减器

```
module sub4 (cin, dout, cout, a, b);  
    output[3:0] dout;  
    output cout;  
    input[3:0] a, b;  
    input cin;  
    reg[3:0] dout,  
    reg cout;  
    always @ (a, b)  
        begin  
            {cout, dout} = a - b - cin;  
        end  
endmodule
```

cin;



赋值语句

内容概要

- 一、赋值语句
- 二、非阻塞赋值与阻塞赋值的区别



一、赋值语句

- 分为两类：

① 连续赋值语句——assign语句，用于对wire型变量赋值，是描述组合逻辑最常用的方法之一。

[例] assign c=a&b; //a、b、c均为wire型变量

② 过程赋值语句——用于对reg型变量赋值，有两种方式：

- 非阻塞 (non-blocking)赋值方式：

赋值符号为<=, 如 b <= a ;

- 阻塞 (blocking)赋值方式：

赋值符号为=, 如 b = a ;

非阻塞赋值与阻塞赋值方式的主要区别

- **非阻塞** (non-blocking) 赋值方式 ($b \leftarrow a$):
 - b的值被赋成新值a的操作, 并不是立刻完成的, 而是在块结束时才完成;
 - 块内的多条赋值语句在块结束时同时赋值;
 - 硬件有对应的电路。
- **阻塞** (blocking) 赋值方式 ($b = a$):
 - b的值立刻被赋成新值a;
 - 完成该赋值语句后才能执行下一句的操作;
 - 硬件没有对应的电路, 因而综合结果未知。

❖ 建议在初学时只使用一种方式, 不要混用!

❖ 建议在可综合风格的模块中使用**非阻塞赋值**!


二、非阻塞赋值与阻塞赋值的区别

1. 非阻塞赋值方式

注：c的值比b的值落后一个时钟周期！

```
always @(posedge clk)
begin
    b <= a ;
    c <= b;
end
```

非阻塞赋值在
块结束时才完
成赋值操作！

 


非阻塞的意思是每条赋值语句的结果直到 **always** 块的结尾才能看到。

always 块中所有非阻塞赋值语句在求值时所用的值全部都是进入 **always** 时，各个变量已具有的值。

2. 阻塞赋值方式

```
always @(posedge clk)
begin
    b = a ;
    c = b;
end
```


阻塞赋值在**该语句**结束时就完成了赋值操作！

 

注：在一个块语句中，如果有多条阻塞赋值语句，在前面的赋值语句没有完成之前，后面的语句就不能被执行，就像被阻塞了一样，因此称为阻塞赋值方式。这里c的值与b的值一样！

阻塞赋值

```
87 module example7_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);  
88     input x1, x2, x3, Clock;  
89     output reg f, g;  
90     always @(posedge Clock)  
91     begin  
92         f = x1 & x2;  
93         g = f | x3;  
94     end  
95 endmodule
```

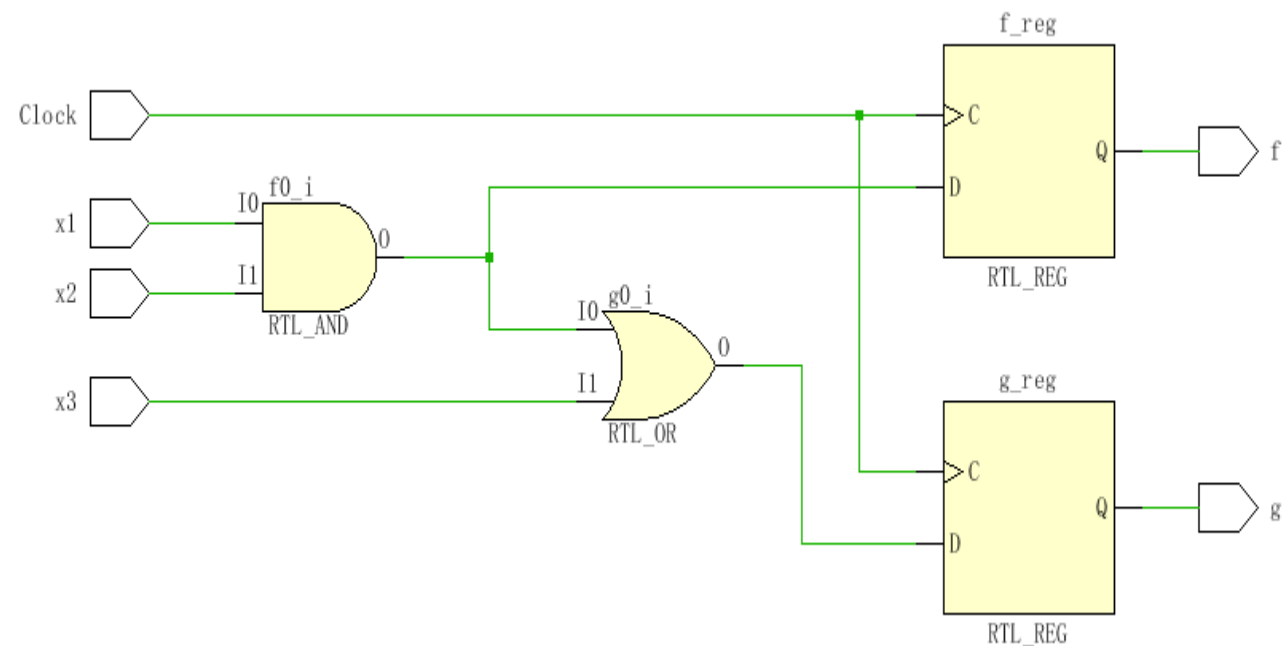


```

87 module example7_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);
88     input x1, x2, x3, Clock;
89     output reg f, g;
90     always @(posedge Clock)
91     begin
92         f <= x1 & x2;
93         g <= f | x3;
94     end
95 endmodule

```

非阻塞赋值

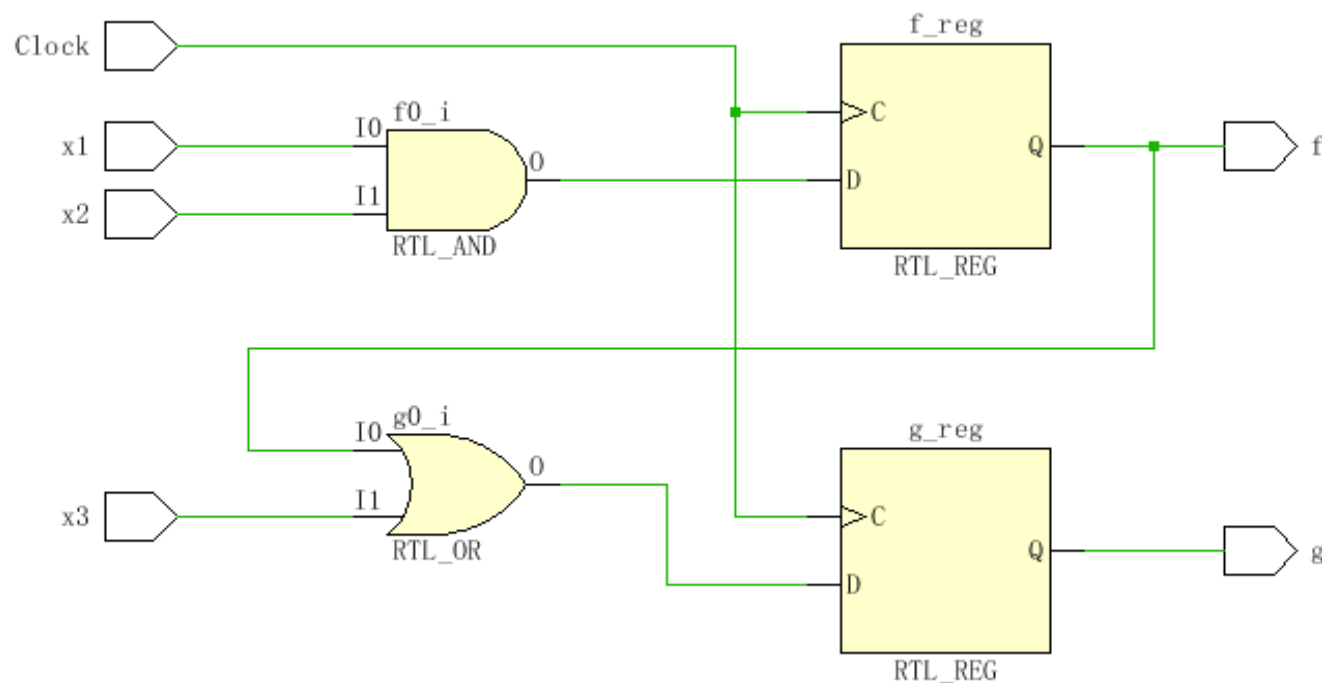


若把给f和g赋值的两条语句次序颠倒

```
87 module example7_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);  
88     input x1, x2, x3, Clock;  
89     output reg f, g;  
90     always @(posedge Clock)  
91     begin  
92         g = f | x3;  
93         f = x1 & x2;  
94     end  
95 endmodule
```

阻塞赋值

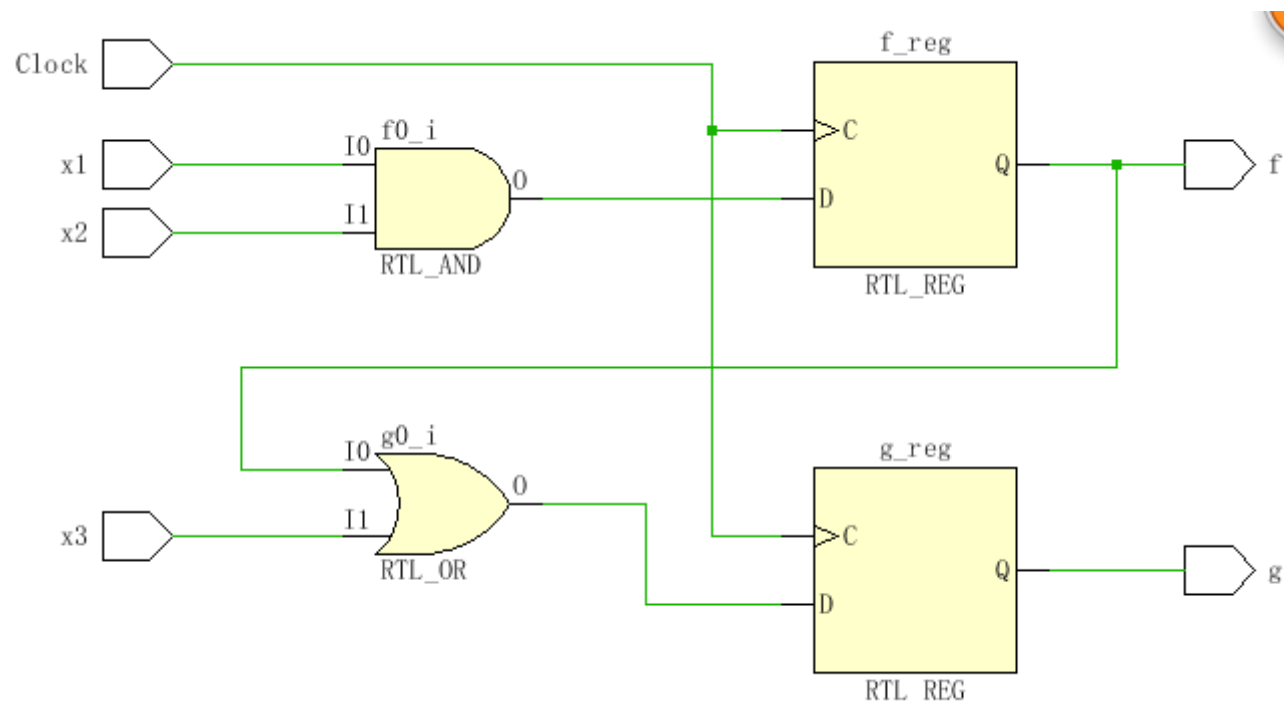用阻塞赋值描述时序电路很容易生成错误的电路。阻塞赋值语句对语句顺序的依赖可能综合成错误的电路，因而是有风险的




若把给f和g赋值的两条语句次序颠倒

```
87 module example7_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);
88     input x1, x2, x3, Clock;
89     output reg f, g;
90     always @(posedge Clock)
91     begin
92         g <= f | x3;
93         f <= x1 & x2;
94     end
95 endmodule
```

非阻塞赋值

最好用非阻塞赋值<=
来描述时序电路

语句顺序颠倒对非阻塞
赋值的代码没有任何影
响。

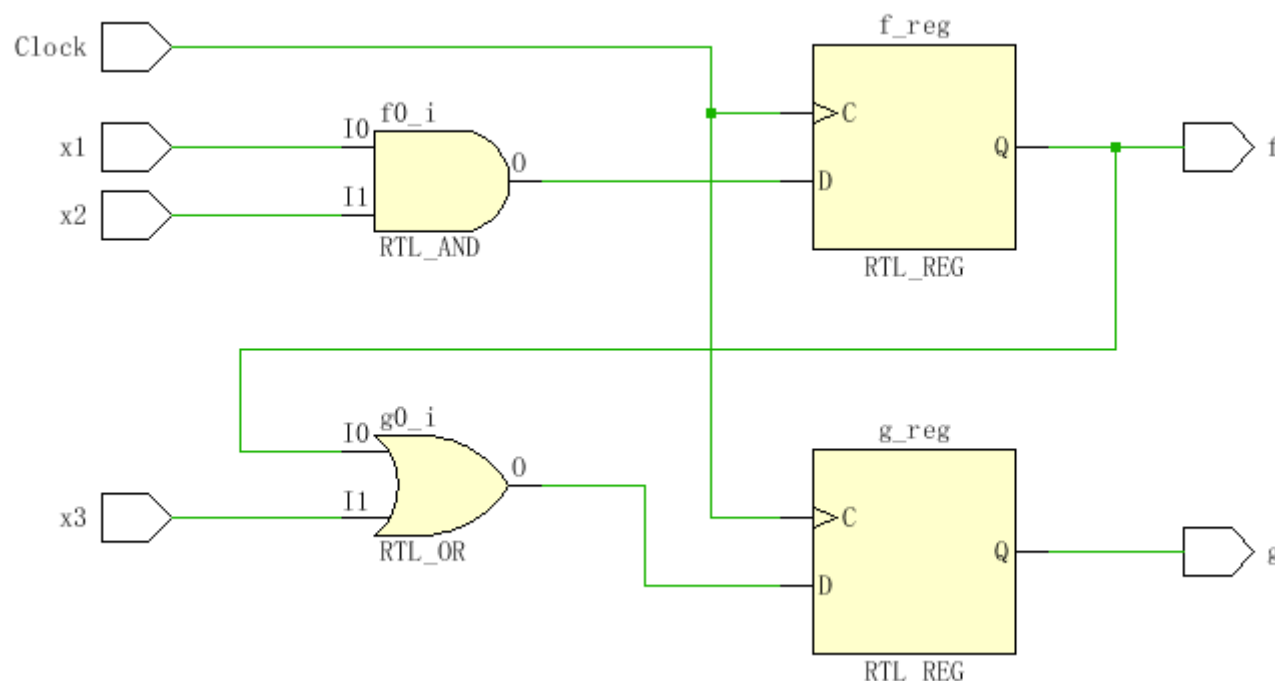



组合逻辑电路的非阻塞赋值

非阻塞赋值是否可以用于描述组合逻辑电路。答案是在大多数情况下可以用，但是当`always`块中后面的赋值语句依赖于前面赋值语句的结果时，非阻塞赋值会产生无意义的电路。

我们希望产生一个组合逻辑函数 f ，当 A 中相邻两位为 1 时， f 就等于1。用阻塞赋值描述这个函数的一种方法如下

```
always @ (A)
begin
  f = A[1]&A[0];
  f = f | (A[2]&A[1]);
end
```

这些声明语句实现了想要的逻辑函数，就是


$$f = a_1a_0 + a_2a_1$$

```

87 module example ( f, A);
88     input [2:0]A;
89     output reg f;
90     always @ (A)
91     begin
92         f =A[1]&A[0];
93         f = f|(A[2]&A[1]);
94     end
95 endmodule

```

$$f = a_1a_0 + a_2a_1$$

 



现在考虑用非阻塞赋值将代码改为：

```
f <= A[1]&A[0];
```

```
f <= f | (A[2]&A[1]);
```

对应于这段代码，Verilog 语义方面有两点是很关键的：

1. 非阻塞赋值语句的结果仅在 always 块中所有语句求值结束后才可以看到。
2. 当always块中同一变量多次赋值后，只保留最后一次赋值的结果。

在这个例子中，在我们进入always块时f有一个未说明的初始值。第一条语句赋值f=a1a0，但是这个结果对于第二条语句是不可见的。它只能看到原始的还未赋值的f值。所以第二条语句越过（删除）了第一条语句，产生逻辑函数

$$f = f + a_2a_1$$

```

87 module example ( f, A );
88     input [2:0]A;
89     output reg f;
90     always @ (A)
91     begin
92         f <= A[1]&A[0];
93         f <= f | (A[2]&A[1]);
94     end
95 endmodule

```

为避免产生不想要的时序电路，描写组合逻辑电路时最好使用阻塞赋值=。

